
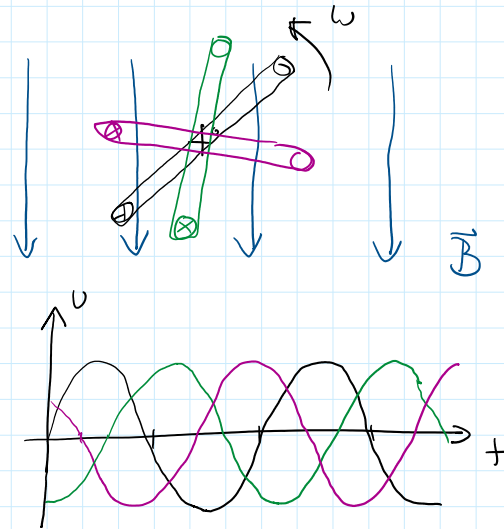


MEHRPHASENSYSTEME

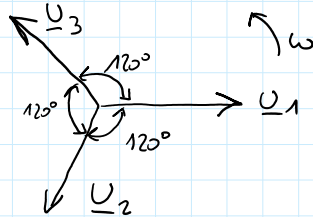- $\vec{U}$ ist immer gleich
- ω — " —
- Spezialfall Drehstrom = 3 Phasen
 - Spannungen mit Phasenverschiebung 120°
 - $\underline{U}_1 = U \angle 0^\circ$ $\underline{U}_2 = U \angle 120^\circ$ $\underline{U}_3 = U \angle 240^\circ = -U \angle 120^\circ$



- Strang = 1 Energiequelle mit Hin- und Rückleitung zum Verbraucher

STERNSCHALTUNG λ

- N... Neutralleiter
- Vier- oder Dreileiter-System (*)
- Sternspannung = Spannung Aufpunkt - Sternpunkt
- Stagespannung = Spannung zw. Wicklung

$$U_1 = U_2 = U_3 = U_L$$

$$\underline{U}_{12} = \underline{U}_1 - \underline{U}_2$$

$$U_{12} = U_{23} = U_{31} = U$$



$$U = 2 U_L \cos 30^\circ = \sqrt{3} U_L$$

$$\text{NS: } U_L = 230 \text{ V} \quad U = 400 \text{ V}$$

$$\left. \begin{array}{l} 380 \text{ kV} \\ 110 \text{ kV} \\ 20 \text{ kV} \end{array} \right\} \text{ 10R Aufleiter + Effektleiter}$$

DREIECKSCHALTUNG Δ

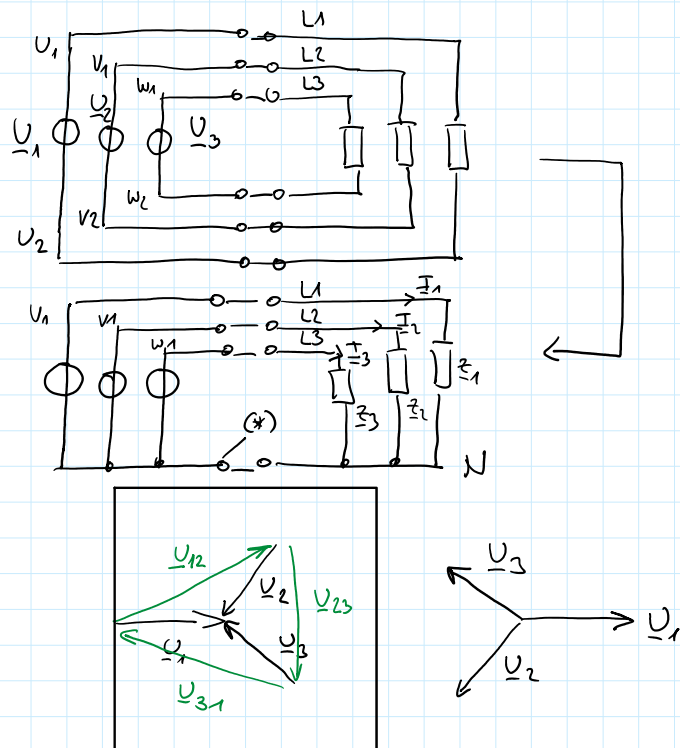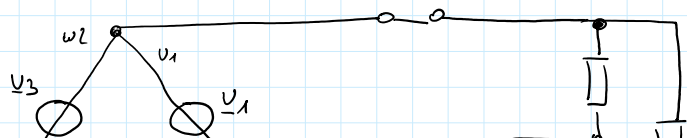- Dreileitersystem
- Stagespannung = Aufleiter-...




Verbraucher


• Stagespannung = Außenleiter-Spannung

• $U_{st} = U = U_{\Delta}$

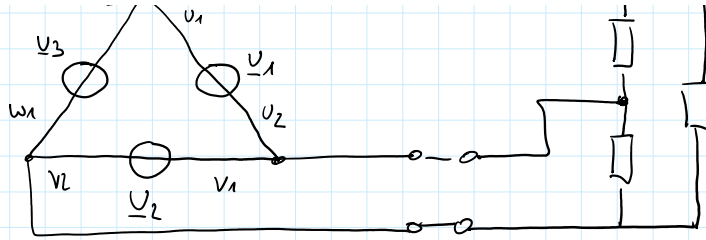• künstliches Sternpunkt mit 3 gleichen Widerständen



SPANNUNGSTRANSFORMER

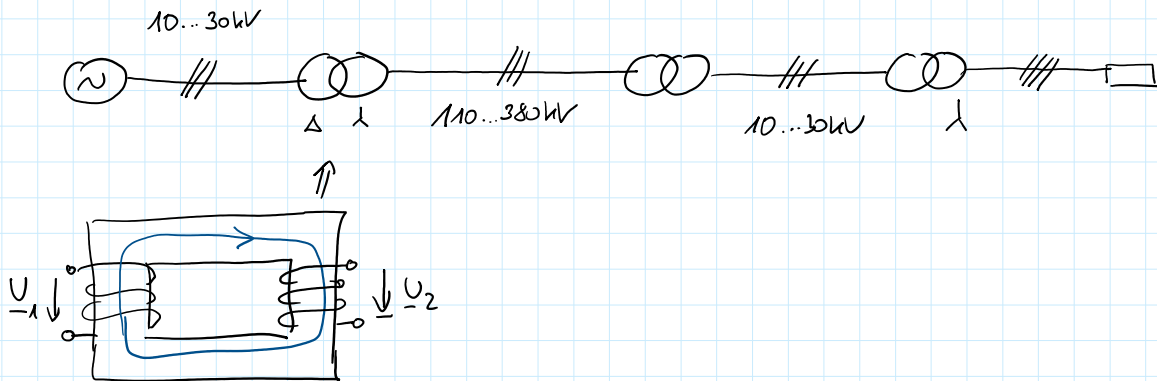

TRANSFORMATOR

VERBRAUCHERSCHALTUNG IM λ

• symmetrische Last $Z_1 = Z_2 = Z_3$

• $I_1 + I_2 + I_3 = 0 = I_N$

• $I_1 = I_2 = I_3 = I_{\lambda} = \frac{U_{\lambda}}{Z}$

• Leistung?

$\varphi_{u_1, u_2, u_3} = 0, -120^\circ, 120^\circ$

$p(t) = U \cdot I \cdot \cos \varphi + UI \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i) \quad \varphi = \varphi_u - \varphi_i$

$$\left. \begin{aligned} p(t) &= U_{\lambda} I_{\lambda} \cos \varphi - U_{\lambda} I_{\lambda} \cos(2\omega t + \varphi) \\ &+ U_{\lambda} I_{\lambda} \cos \varphi - U_{\lambda} I_{\lambda} \cos(2\omega t + \varphi - 240^\circ) \\ &+ U_{\lambda} I_{\lambda} \cos \varphi - U_{\lambda} I_{\lambda} \cos(2\omega t + \varphi + 240^\circ) \end{aligned} \right\} = 0$$

$P(t) = 3 U_{\lambda} I_{\lambda} \cos \varphi + 0 = \text{const.}$


$\underline{S} = 3 U_{\lambda} I_{\lambda} \underline{\varphi} = \sqrt{3} U \underline{\varphi} = P + jQ$

VERBRAUCHERSCHALTUNG IM Δ


• $U_{\Delta} = U = \sqrt{3} U_{\lambda}$

• $I_{\Delta} = I_{12} = \frac{U_{\Delta}}{Z}$

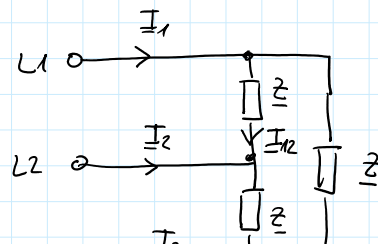• $I = I_1 = I_2 = I_3 = \sqrt{3} I_{\Delta}$



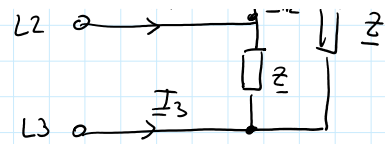- $\underline{I} = \underline{I}_1 = \underline{I}_2 = \underline{I}_3 = \sqrt{3} \underline{I}_\Delta$
- $p(t) = 3 U_\Delta I_\Delta \cos \varphi = \text{const.} !$
- $S_\Delta = 3 S_\lambda$ bei $z = \text{const.}$
- $\underline{S} = 3 U_\Delta I_\Delta \angle \varphi$



UNSYMMETRISCHE BELASTUNG

- starres Netz = ideale Spannungsquelle + minimale Leistungsverluste
- Sternpunktleiter belastbar

BSP VIERLEITENNETZ UNSYMMETRISCH


L3: unbelastet

geg. $U = 400V$ L1: $R = 23 \Omega$ L2: $I = 10A$ $\cos \varphi = 0,5$ ($\varphi = 60^\circ$)

$$\underline{U}_1 = 230V \angle 0^\circ \quad \underline{I}_1 = 10A \angle 0^\circ$$

$$\underline{U}_2 = 230V \angle -120^\circ \quad \underline{I}_2 = 10A \angle -120^\circ - 60^\circ$$

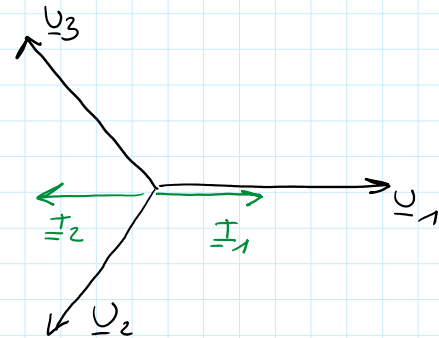
$$\underline{I}_0 = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 10A \angle 0^\circ + 10A \angle -180^\circ = 0A$$



Annahme Anschluss R an L3 (statt L1)

$$\underline{U}_3 = 230V \angle +120^\circ \quad \underline{I}_3 = 10A \angle +120^\circ$$
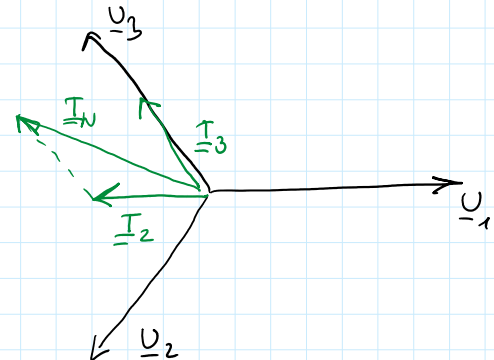
$$\begin{aligned} \underline{I}_0 &= \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0 + 10A \angle -180^\circ + 10A \angle +120^\circ = \\ &= 10A(-1 + j0) + 10A(-0,5 + j0,866) = \\ &= 10A(-1,5 + j0,866) = 17,32A \angle +150^\circ \end{aligned}$$




SPEZIALFALL DREILEITENNETZ STERNSCHALTUNG


$$\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0$$

$$\underline{U}_{1N} \cdot \underline{Y}_1 + \underline{U}_{2N} \cdot \underline{Y}_2 + \underline{U}_{3N} \cdot \underline{Y}_3 = 0$$
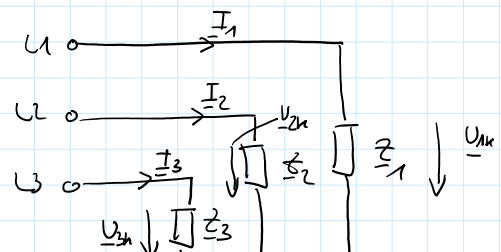
$$(\underline{U}_{1N} - \underline{U}_{KN}) \underline{Y}_1 + (\underline{U}_{2N} - \underline{U}_{KN}) \underline{Y}_2 + (\underline{U}_{3N} - \underline{U}_{KN}) \underline{Y}_3 = 0$$



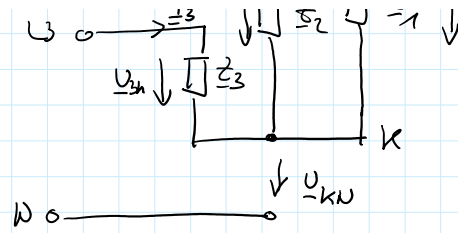
$$(\underline{U}_{1N} - \underline{U}_{kN}) \underline{Y}_1 + (\underline{U}_{2N} - \underline{U}_{kN}) \underline{Y}_2 + (\underline{U}_{3N} - \underline{U}_{kN}) \underline{Y}_3 = 0$$



$$\underline{U}_{1N} \underline{Y}_1 + \underline{U}_{2N} \underline{Y}_2 + \underline{U}_{3N} \underline{Y}_3 = \underline{U}_{kN} (\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_3)$$

$$\underline{U}_{kN} = \frac{\underline{U}_{1N} \cdot \underline{Y}_1 + \underline{U}_{2N} \cdot \underline{Y}_2 + \underline{U}_{3N} \cdot \underline{Y}_3}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_3}$$

Sternpunktspannung

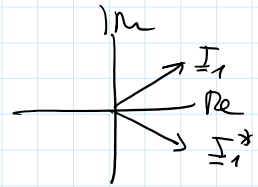

$$\underline{S} = \underline{U}_{1N} \underline{I}_1^* + \underline{U}_{2N} \underline{I}_2^* + \underline{U}_{3N} \underline{I}_3^* =$$

$$\underline{U}_{1N} = \underline{U}_{1N} - \underline{U}_{kN}$$


$$= \underline{U}_{1N} \underline{I}_1^* + \underline{U}_{2N} \underline{I}_2^* + \underline{U}_{3N} \underline{I}_3^* - \underline{U}_{kN} (\underline{I}_1^* + \underline{I}_2^* + \underline{I}_3^*)$$

$$= 0$$

$$\underline{I}_3^* = \underline{I}_1^* - \underline{I}_2^*$$

$$= (\underline{U}_{1N} - \underline{U}_{3N}) \underline{I}_1^* + (\underline{U}_{2N} - \underline{U}_{3N}) \underline{I}_2^* =$$
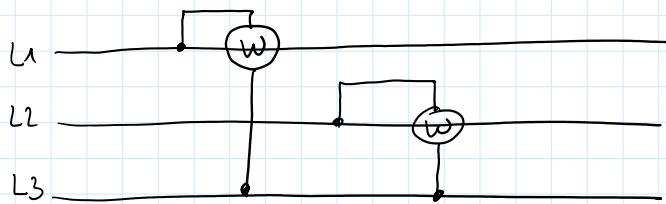
$$= \underline{U}_{13} \underline{I}_1^* + \underline{U}_{23} \underline{I}_2^*$$



ARON-SCHALTUNG

2 Wattmeter

Unsymmetrische Belastung im Δ

• SUMME AUSGELEITERSTRÖME = 0

• AUSGELEITERSTRÖME NICHT SYMMETRISCH

$$\underline{S} = \underline{U}_{1N} \underline{I}_1^* + \underline{U}_{2N} \underline{I}_2^* + \underline{U}_{3N} \underline{I}_3^*$$